

Library of Wisdom – Reneszánsz könyvtár

Magyar nyelvű kísérfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

CuteBee DC03 · EAN 6975436180524

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az eredeti füzet többnyelvű, de magyar rész nincs benne; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (C38, D2, Paper-1 stb.) az eredeti füzetben vannak. Az építés közben mindig az ottani ábrákat kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Gyerekek csak szülői felügyelettel, felnőtt jelenlétében építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Építés előtt olvasd végig az útmutatót.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki az elemtartóból.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
LED-lámpa (LED Light)	1 db	A vezetékek hossza az ábrákon fel van tüntetve (20, 30, 40 és 45 cm).
Érintőkapcsoló (Touch line)	1 db	Ezt megérintve kapcsolod fel a fényt.
Elemtartó (Battery box)	1 db	2 db AAA elem kell bele.
Ragasztószalag (Sticker)	1 db	A vezetékek rögzítéséhez.
Csiszolópálca (Frosted rod)	1 db	A kinyomott elemek sorját és a túl szoros illesztéseket csiszolhatod vele.
Papírlap (Paper)	1 db	Rajta a Paper-1, Paper-2 ... jelű papírelemek és a hajtogatható könyvek.
PVC-lap (PVC-1, PVC-2)	2 + 1 db	Átlátszó lap, mindkét oldalán védőfóliával.
Falapok	–	Az eredeti füzet lapjegyzékében (Wood Block List) látod őket.
Tartalék alkatrészek	–	A lapokon piros számmal jelölt elemek tartalékok.
Faragasztó (nem tartozék)	–	Néhány lépéshez ragasztó is kell, erről neked kell gondoskodnod.

Mielőtt nekikezdesz

- **Az elemeket óvatosan nyomd ki a lapokból,** hogy ne törjenek el, és mindig csak azokat, amelyek az adott lépéshez kelljenek. Ha a kitörés helyén sorja marad, simítsd le a csiszolópálcával.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég: egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél.
- **Ragasztás után két órán át ne mozdítsd** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Az illesztések szorossága a gyártástól és a szoba hőmérsékletétől, páratartalmától is függ. Ha egy illesztés túl szoros, reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, összerakás után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- A papírkönyveket az ábra szerint hajtsd össze („Fold the book like this”); a térbeli könyvet „Origami Book” jelöli. Ahol az ábrán „long” (hosszú) és „short” (rövid) felirat áll, figyelj, melyik elem hova kerül.
- Néhány ábrán a már kész részek egy része nem látszik, így az új lépés jobban követhető. Az útmutatót őrizd meg, később is jól jöhet.

Hogyan működik a világítás?

- A LED-lámpa és az érintőkapcsoló az elemtartóhoz csatlakozik, amelybe 2 db AAA elem kell, a jelölt irányban. **Az érintőkapcsoló megérintésére** felgyullad a fény.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az eredeti füzet 75 lépéséből csak azokat soroljuk fel, amelyekhez szöveges tudnivaló tartozik; a többinél elég az ábrát követni.

1. lépés – Próba építés előtt

- Mielőtt nekikezdesz, nézd meg, hogy működik-e a világítás. Csatlakoztasd a LED-lámpa és az érintőkapcsoló vezetékét az elemtartó megfelelő csatlakozójához, tegyél be 2 db AAA elemet, majd érintsd meg az érintőkapcsolót. Ha a lámpa világít, minden rendben; ha nem, írd nekünk, és segítünk.

29. lépés

- A lámpa vezetékét az ábra szerint hajlítsd meg (a 36., a 49. és a 68. lépésben is).

44. lépés

- Húzd le a PVC-1 lap mindkét oldaláról a védőfóliát, majd az A elemhez igazítva ragaszd fel. **Figyeld, hogy a PVC széle ne takarja el a csatlakozónyílásokat**, különben a következő elemek nem illeszthetők be.

49. lépés

- A Paper-6 és az F1 alja egy vonalba essen.

68. lépés – Az érintőkapcsoló beépítése

- Húzd le a PVC-2 lap mindkét oldaláról a védőfóliát, és a H1 elemhez igazítva ragaszd fel.
- Az érintőkapcsolót a H1 elem hátoldalára ragaszd, pontosan az érintést jelölő minta mögé. Ezután a 40 és a 30 cm-es vezetéket sorban rögzítsd a H1-en a K9 elemekkel.

71. lépés

- A maradék vezetéket rendezd el, és ragasztószalaggal rögzítsd a K1 elemen.

72. lépés

- A vezetékeket finoman húzd ki, húzás közben rendezd el őket, majd ragasztószalaggal rögzítsd őket a szélük mentén.

74. lépés

- Húzd le a PVC-1 lap mindkét oldaláról a védőfóliát, és a G6 elemhez igazítva ragaszd fel. A ragasztót csak az ábrán pirossal jelölt részre tedd.

75. lépés – Végző összeszerelés

- Miután a PVC-lap megkötött, a Paper-4 és a Paper-5 elemet a pirossal jelölt, ragasztós részre ragaszd.

Kész! Tegyél 2 db AAA elemet az elemtartóba, érintsd meg az érintőkapcsolót, és a könyvtár polcai között kigyúlnak a fények.

Ha valami nem működik

- Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, majd csatlakoztasd újra a vezetékeket az elemtartóhoz, és próbáld újra. Ha így sem működik, írd nekünk, és segítünk.
- Eltört, hiányzik vagy sérült egy elem:** először keresd meg a lapokon a piros számmal jelölt tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk (a rendelésszámmal), és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- Gyártó:** Hongkong LiMo International Trading Limited (CuteBee), Room 101A, 1/F, Genplas Factory Building, 56 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · service@cengo-gmbh.de
- Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu